

Potencia

$$P = \frac{E}{t} \quad \text{energía sobre el tiempo}$$

$$[E] = \text{Joules}$$

$$[P]$$

= Watts \rightarrow activa

= VA \rightarrow pot. aparente

= VAR \rightarrow reactiva

potencia consumida
por elementos reactivos

$$P = v(i) \cdot i(t)$$

Potencia instantánea

$$v(t) = V_m \sin(\omega t + \phi_v)$$

$$P = V_m \sin(\omega t + \phi_v) \cdot I_m \sin(\omega t)$$

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \phi_i)$$

$$= V_m \cdot I_m \cdot \sin(\omega t + \phi_v) \cdot \sin(\omega t)$$

valores pico

$$= V_m I_m \cos(\phi_v) - V_m I_m \cos(\phi_v) \cos(2\omega t) + V_m I_m \sin(\phi_v) \cdot \sin(2\omega t)$$

$$\text{constante} \quad \text{componente}$$

$$V_m I_m$$

potencia media

constante

no varía en el

tiempo

(v-i)

componente

$$V_m I_m$$

valores RMS

$$\cos(\phi) = \text{factor de potencia} (P_f) = \frac{P}{V^2} = \frac{\text{potencia activa}}{\text{potencia aparente}}$$

caso 1
Potencia debida a un resistor ($\phi = 0^\circ$)

$$P = V_i \cdot I \left(1 - \cos(2\pi f t) \right) = V_i \cdot I + V_i \cdot I \cos(2\pi f t)$$

$$\text{potencia} P = V_i I \xrightarrow{R} V_i^2 \cdot \frac{I}{R} = \frac{V_i^2}{Z}$$

Potencia debida a un inductor ($\phi = 90^\circ$)

$$P = V_i \sin(2\pi f t) \quad \text{el inductor no absorbe energía}$$

$$E = L \cdot I^2 \quad (\text{joules})$$

caso 2
Potencia reactiva $= P_Q = V_i \sin(\phi) = V_i \cdot V_m \sin(\phi) = \text{VAR}$

$$\text{para reactancias} = \frac{V^2}{X} = I^2 X$$

Potencia debida a un inductor ($\phi = -90^\circ$)


$$P = -V_i \sin(2\pi f t) \quad \text{también desaparece}$$

caso 3
Potencia aparente \rightarrow resultado

$$|P_s| = V_{rms} \cdot I_{rms} \quad P_s = V_i \cdot I^2 = V_{rms} \cdot e^{j\phi} V \cdot I_{rms} e^{-j\phi} = V_{rms} \cdot I_{rms} e^{j(\phi - \phi)}$$

$$P_s = V_{rms} \cdot I_{rms} \cdot \cos(\phi) + V_{rms} \cdot I_{rms} \cdot \sin(\phi)$$

$$|P_s| = P_f \cdot Q_f = P \cdot Q$$

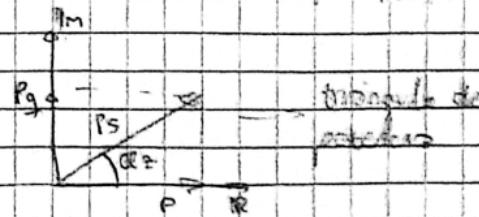

Ejercicios de ejemplo

$$19.1) P = V_i(t) \cdot I(t) = V_m \sin(\omega t + \phi) \cdot I_m \sin(\omega t + \phi_x)$$

$$P_{th} = 0 \text{ W}$$


$$P_{th} = 12W \cdot \sin((110\pi/2)\pi \cdot t + 0^\circ) = 34.5 \sin((110\pi/2)\pi \cdot t + 0^\circ)$$

$$= 36W \cdot \sin((110\pi/2)\pi \cdot t)$$

$$P_{L2} = 18W$$

$$P_{L1} = 0W$$

$$P_{th} = -36W \quad P_{th} = 0W$$

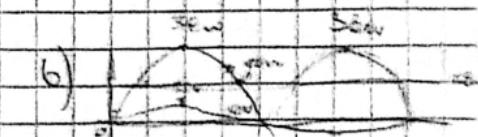

$$c) \frac{110 \cdot 10}{2} = 1150 \text{ Joul}$$

$$d) \frac{110 \cdot 30}{2} = 1650 \text{ Joul}$$


$$14.2) \exists) t = 2\pi$$

$$\begin{aligned} t_2 &= V_L = 7,07V \quad i_1 = V_M \sin(\alpha - 90^\circ) \\ &\quad \text{X}_L \\ &= \frac{40V \sin(\alpha - 90^\circ)}{3\pi} = 2 \sin(\alpha - 90^\circ) \\ &= 2 \sin(45^\circ - 90^\circ) = -1,414A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_L &= 3,077V \cdot -1,414A \\ &= -4W \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t_3 &= 10V \cdot 2 \sin(\alpha_B - 90^\circ) \\ &= 0W \end{aligned}$$
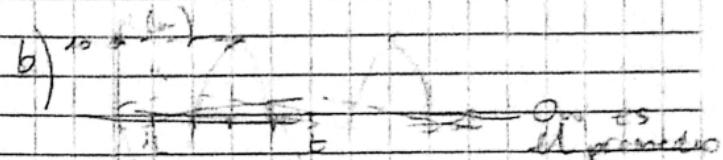
$$\begin{aligned} t_4 &= 10W \\ t_{S2} &= 0W \end{aligned}$$



$$c) \frac{|V_m| |I|}{2} = \frac{10V \cdot 2A}{2} = 10W$$

$$d) \frac{|V_m| |I|}{2W} = \frac{10V \cdot 2A}{2(100mA)} = 50W$$

$$14.3) W = 100 + 200 + 300 + P_T$$

$$P_{QT} = 0 + 200 - 1300$$

$$600W = -800W$$

Pst. total disipada

Pot. react resultante

$$\begin{aligned} |P_{ST}| &= \sqrt{600^2 + (-800)^2} \\ &= 1000W \end{aligned}$$

$$F_p = P_T = 0,6$$

(Pst. P)

$$P_{QT}$$

$$P_{ST}$$

$$-800W$$

$$600W$$

$$\cos \alpha_p = F_p$$

$$\alpha_2 = \cos^{-1} F_p = 53,13^\circ$$

Ejercicios posteriores


$$14.1) \exists) P_T = 60W + 43W + 25W$$

$$= 130W$$

b) No tiene sentido hablar de impedancia clínica que el circuito es puramente resistivo por lo que solo serviría 130W.

También tiene estructura paralela con muy bajas reacciones.

$$E = V_1 + V_2$$

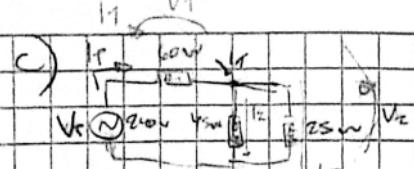

$$V = V_1 + V_2$$

$$V_1 \cdot I_T = (V_1 + V_2) \cdot I_T$$

$$I_T = I_2 + I_3$$

$$P_T = P_1 + V_2 \cdot (I_2 + I_3)$$

$$\rightarrow P_1 = V_1 \cdot I_T \quad P_2 = V_2 \cdot I_2 \quad P_3 = V_2 \cdot I_3$$

$$V_1 = V_2$$

$$P_T = V_1 \cdot I_T$$

$$= P_1 + P_2 + P_3$$

$$P_T = V_1 \cdot I_T + V_2 \cdot I_2 + V_2 \cdot I_3$$

$$120W =$$

$$120W = 240V \cdot I_T$$

$$I_T = 5A$$

$$d) R_T = \frac{V_T}{I_T} = \frac{442,8V}{1A} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$V_2 = V_T - V_1$$

$$P_3 = V_1 \cdot I_2$$

$$R_1 = \frac{V_1}{I_T} = \frac{120V}{0,5A} = 240\Omega$$

$$= 120,3V \quad 45W = 119,7V \quad I_2 = 193mA$$

$$R_2 = 337,6\Omega$$

$$R_3 = 665,4\Omega$$

$$e) I_1 - I_2 = 342mA$$

$$I_3 = 193,5mA$$

b)

$$2) a) Z_T = 3\Omega + j(9\alpha - 5\omega)$$

$$V_{R1} = 3,82V \quad V_{R2} = 14,7V \quad V_{R3} = 24,5V$$

$$Z_T = 5\Omega + j31,73^\circ$$

$$P_{R1} = 5,9W \quad P_{R2} = 43,22W \quad P_{R3} = 77,91W$$

$$I = 50V \cdot r = 10A \quad S_{R1} = 53,72^\circ$$

$$N = 56 \text{ dB}$$

$$G = G_0 \cdot P_0^{1/2}$$

$$\alpha = \alpha_0 \cdot N^{1/2} \cdot A$$

$$x_L = \frac{r}{wC}$$

$$C = \frac{1}{w \cdot x_L} = 530 \mu F$$

$$g) E_{xc} = L \cdot \frac{V^2}{Z}$$

$$= 663mJ$$

$$E_{xc} = L \cdot \frac{V^2}{Z}$$

$$wL = x_L$$


$$L = \frac{x_L}{w}$$

$$= 23,87MHz$$

Calculo potencia del resistor.
(El χ_C y χ_L no consumen
potencia, solo devuelven):

$$P_R = I^2 \cdot R$$

$$(= 300W)$$

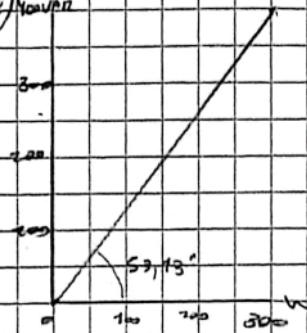

$$b) P_{xc} = \omega^2 \cdot S_{xc}$$

$$P_{xc} = 10^2 \cdot 9\alpha$$

$$f) E = P \cdot t$$

$$= 500W$$

$$= 900W$$

$$= 300W \cdot \frac{1}{60} s$$

60Hz = frequency

$$= 5J$$

$$c) \sqrt{P_T^2 + (P_{xc} - P_{xc})^2} = 500W$$

$$d) \frac{P_T}{S_{xc}} = 0,6$$

Casos de potencia de calidad

EN SERIO:

$$Q = \text{Potencia Reactiva} = V^2 \cdot X_S = X_S \cdot \frac{V^2}{R_S}$$

$$X_S = C_S$$

$$R_S =$$

se econtra
Máximo
con consumo
paralelo visto
en serie.


$$Q_{S\text{ max}} = \frac{V^2 C_S}{R_S} - \frac{1}{w C_S R_S}$$

$$S = V S$$


$$C_S \geq X_S$$

$$Q_{S\text{ min}} = \frac{w L_S}{R}$$


EN PARALELO:

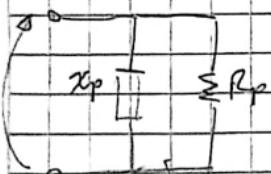


$$Q_P = \frac{|P_Q|}{P} = \frac{\frac{V^2}{X_P}}{\frac{V^2}{R_P}} = \frac{1}{\frac{X_P}{R_P}} = \frac{1}{\frac{1}{C_P}} \cdot \frac{1}{R_P} = \frac{1}{X_P} \cdot \frac{1}{R_P} = \frac{R_P}{X_P}$$

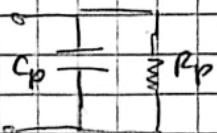

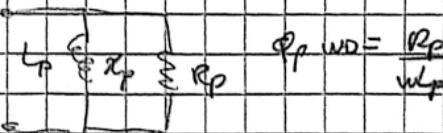
$$Q_{P\text{ cap}} = \frac{R_P}{X_P} = R_P \cdot \frac{1}{w C_P}$$



$$Q_{P\text{ ind}} = \frac{R_P}{w L_P}$$

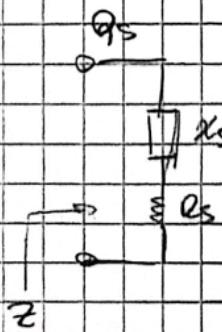

\Rightarrow

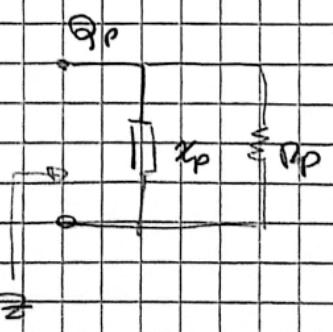


$$8) a) P_T = \cos\omega + j\sin\omega + 3j\sin\omega \\ = 400W$$

$$\varphi_T = 60^\circ \text{ var} - 80^\circ \text{ var} - 20^\circ \text{ var} \\ = 40^\circ \text{ var}$$

$$S_T = \sqrt{400^2 + 40^2} \text{ VA} \\ = \boxed{400\sqrt{2} \text{ VA}}$$

$$F_P = \frac{P_T}{S_T} \\ = 0,71$$

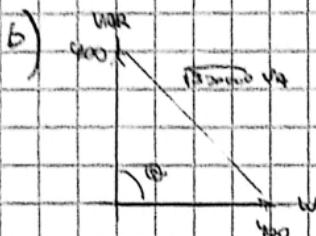

$$\varphi = \cos^{-1} 0,71 \\ = 44,72^\circ$$

c)

$$S_T = \sqrt{\tau \cdot I^2} \\ [3200\text{VA}]_{\text{real}} = 100\sqrt{\tau}$$

$$S_{66A} = \boxed{1T}$$

$$4) a) P_T = \cos\omega + 500\omega + 100\omega \\ = 1200W$$

$$\varphi_T = (7800 + 1200 + 600) \text{ var} \\ = 10600 \text{ var}$$

$$S_T = \sqrt{1200^2} \text{ VA} \\ = 1200 \text{ VA}$$

b) $F_P = 1$

c)

$$\frac{U}{1200W} \\ 1200VA$$

d) $S_T = \sqrt{\tau \cdot I^2}$
 $\text{non real} = 200 \cdot 1T$
 $\cos^{-1} 1 = 0$

$$60^\circ = 1T$$

e)

$$S_T = 200W + 100\omega + 50\omega + 0\omega \\ = 350W$$

$$\varphi_T = (100 + 50 - 100 - 40) \text{ var} \\ = -40 \text{ var}$$

$$S_T = \sqrt{350^2 + (-40)^2} \text{ VA} \\ = 370 \text{ VA}$$

f) $F_P = 0,614$

g)

$$d) I_T = \frac{570W \cdot e^{j52,92^\circ}}{50V \cdot e^{j60^\circ}} \\ = 7A \cdot e^{j-7,08^\circ}$$

$$a) \Rightarrow P_R = \frac{V^2}{R}$$

$$= \frac{60V^2}{2\Omega_M}$$

$$= 180W$$

$$Q_R = 0W$$

$$S_R = \sqrt{180^2} VA$$

$$= 180VA$$

$$b) P_M = 3W$$

$$Q_M = \frac{60V^2}{1\Omega_M}$$

$$= 360VAR$$

$$S_M = \sqrt{360^2} VA$$

$$= 360VA$$

$$c) P_T = 180W + 400W + 0W$$

$$Q_T = (0 + 360 + 60) VA$$

$$S_T = \sqrt{180^2 + 400^2} VA$$

$$= \sqrt{125800} VA$$

$$= 350W$$

$$= 400VA$$

$$= \sqrt{125800} VA$$

$$P_F = 380W$$

$$\frac{\sqrt{125800}}{2}$$

$$= 0.152$$

$$d) r_{eq} = 0.152 \Omega$$

$$38.67^\circ$$

$$I_f = \frac{S_T}{Z}$$

$$\frac{180}{0.152 e^{j38.67^\circ}}$$

$$600e^{j60^\circ}$$

$$18.69e^{j28.67^\circ}$$

$$e) P_R = \frac{V^2}{R}$$

$$= 200W$$

$$P_M = 0W$$

$$Q_R = 0W$$

$$b) Q_M = 0W$$

$$Q_{XL} = \frac{V^2}{X_L}$$

$$= 90W$$

$$Q_{XR} = \frac{V^2}{R}$$

$$= 100W$$

c) Sunt prezentate următoarele valori: $70\Omega_M$, $30\Omega_L$, $100VA$ punctajul la rezolvare se calculeaza:

$$d) P_T = 100W$$

$$Q_T = -80VAR + 120VAR$$


$$= 70VA$$

$$S_T = \sqrt{700^2 + 20^2} VA$$

$$= 207VA$$

$$F_P = \frac{200W}{207VA}$$
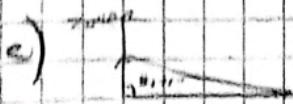
$$\cos^{-1} \frac{200W}{207VA} = 5.72^\circ$$




$$e)$$

$$f) I_C = 207VA \cdot e^{j5.72^\circ}$$

$$20V \cdot e^{j0^\circ}$$

$$100\Omega \cdot 5A \cdot e^{j5.72^\circ}$$

8)

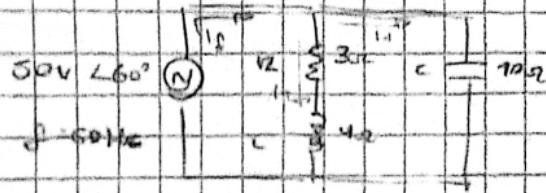


Compensación de Coeficiente Cl

$$F_p = 0,8$$

1) a)

220V

50Hz

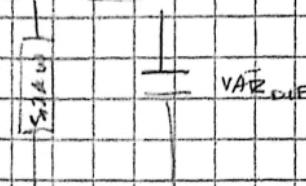

~1

VA

VAR

5.2kW

0,8 → 0,95

36,86
38,59° - 18,19°VAR = $\tan \varphi \cdot S_{2kW}$

$$= 3898$$

~1

VA_F

5.2kW

$$VA_F = \tan \varphi = \frac{V_A F}{S_{2kW}}$$

$$S_{2kW} \cdot \tan \varphi = VA_F$$

$$F_p = 0,95$$

$$17081,67 \text{ VA}$$

$$VA_{DUE} = VA_F - VA_F$$

$(2189,33) \rightarrow$ potencia reactiva del cap-

$$b) VA_{DUE} = \frac{V^2}{X_C}$$

$$2189 = \frac{220^2}{X_C}$$

$$X_C = 24,11 \Omega \quad \Rightarrow \quad X_C = 1 \quad \Rightarrow \quad C = 1$$

$$\frac{1}{\omega C} = 24,11 \Omega$$

2) a) TURNO MAÑANA: 12kW

$$0,95 \rightarrow 49,46^\circ$$

TURNO TARDE: 7800W

$$0,75 \rightarrow 47,47^\circ$$

$$VA_{DUE} = VA$$

$$18462,74$$

$$VA_F = \tan \varphi \cdot 12kW$$

$$\frac{1}{\omega C} = 4$$

$$= 14030,33 \text{ VA}$$

$$12kW$$

$$VA_F = VA$$

$$10400 \text{ VA}$$

$$VA_F = 6879 \text{ VA}$$

$$7800 \text{ W}$$